
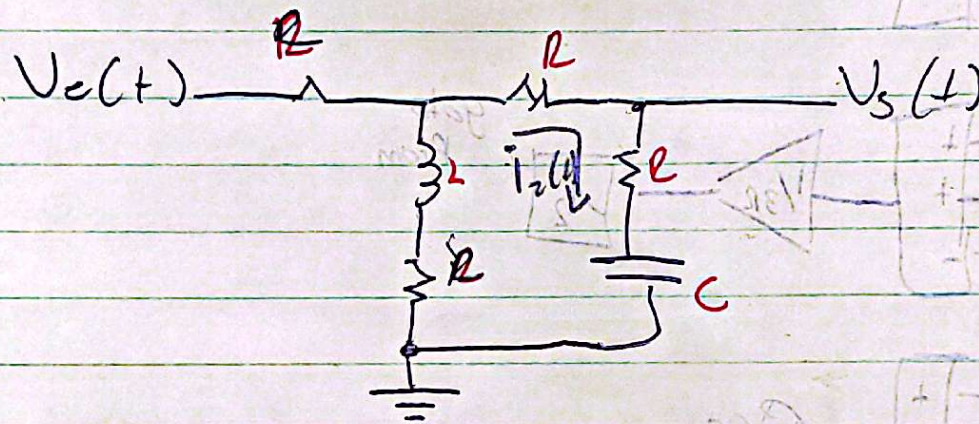


# Practica #1 Medida de Señal

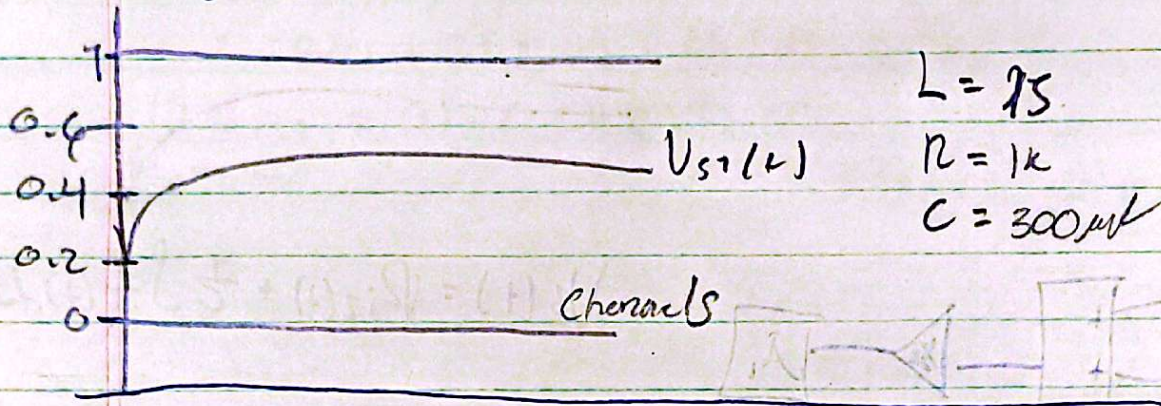

Ecuaciones principales suma algebraica =  $2Ri_1(t)$

$$V_e(t) = Ri_1(t) + L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t) - i_2(t)]$$

$$L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + R[i_1(t) - i_2(t)] = Ri_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

$$V_s(t) = Ri_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$


$$i_1(t) = \left[ V_e(t) - L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + Ri_2(t) \right] \frac{1}{2R}$$

$$i_2(t) = \left[ L \frac{d[i_1(t) - i_2(t)]}{dt} + Ri_1(t) \right] \frac{1}{3R}$$

$$V_s(t) = Ri_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

Modelo de Ecu.  
 integral-diferencial




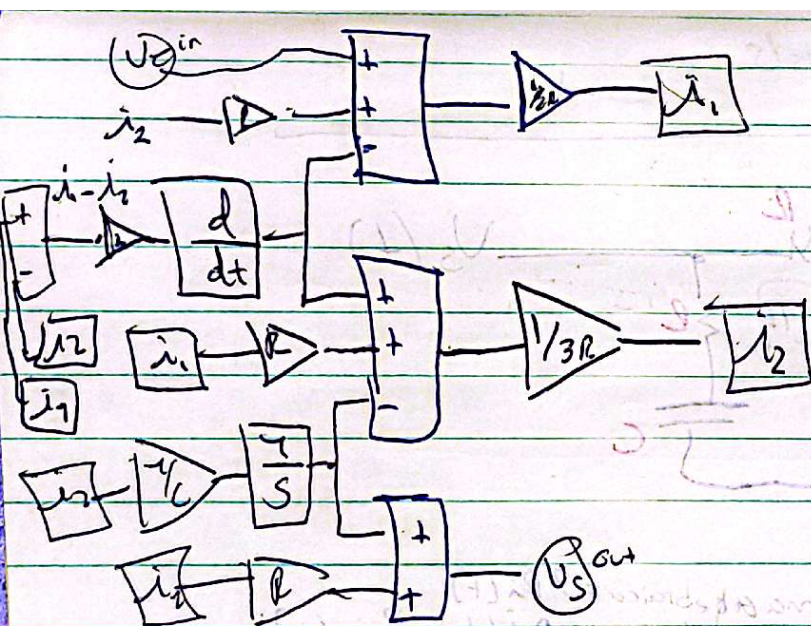

$$U_S(t) = R i_2(t) + \frac{1}{C} \int i_2(t) dt$$

gato  
From

Serial

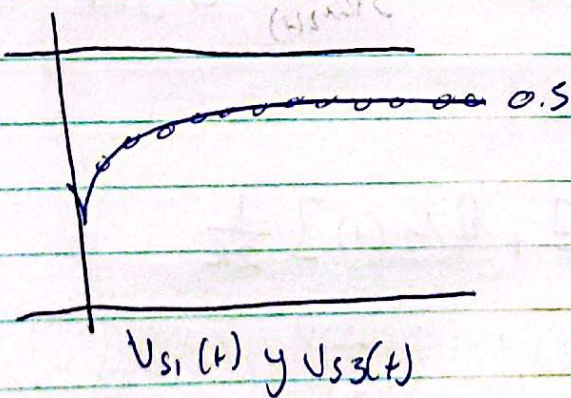



Transformed to 1. For

$$V_1(s) = R I_1(s) + L S [I_1(s) - I_2(s)] + R [I_1(s) - I_2(s)]$$
$$= 2R I_1(s) + L S I_1(s) - L S I_2(s) - R I_2(s)$$

$$(2R + L S) I_1(s) - (L S + R) I_2(s)$$

$$L S [I_1(s) - I_2(s)] + R [I_1(s) - I_2(s)] = 2R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{C S}$$

$$L S I_1(s) - L S I_2(s) + R I_1(s) - R I_2(s) = 2R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{C S}$$

$$L S I_1(s) + R I_1(s) = L S I_2(s) + 3R I_2(s) + \frac{I_2(s)}{C S}$$

$$(L S + R) I_1(s) = (L S + 3R + \frac{1}{C S}) I_2(s)$$

$$I_1(s) = \frac{C L S^2 + 3C R S + 1}{C S (L S + R)} I_2(s)$$

$$V_1(s) = \left( R + \frac{1}{C S} \right) I_2(s) = \frac{C R S + 1}{C S} I_2(s)$$



Proce. Alge

$$V_e(s) = (2R + LS) \left( \frac{CLS^2 + 3CRS + 1}{CS(LS + R)} \right) I_2(s)$$

$$\rightarrow (LS + R) I_2(s)$$

$$V_e(s) = \left[ \frac{(2R + LS)(CLS^2 + 3CRS + 1)}{CS(LS + R)} - (LS + R) \right] I_2(s)$$

$$= \left[ \frac{(2R + LS)(CLS^2 + 3CRS + 1) - CS(LS + R)(LS + R)}{CS(LS + R)} \right] I_2(s)$$

$$= \frac{2CLR^2S + 6CR^2S + 2R + \cancel{CL^2S^3} + 3CLR^2S^2 + 2LS \dots}{CS(LS + R)}$$


$$= \frac{\cancel{CL^2S^3} - CLR^2S^2 - 6LR^2S^2 - CR^2S}{CS(LS + R)} I_2(s)$$

$$V_e(s) = \frac{3CLS^2 + (5CR^2 + L)S + 2R}{CS(LS + R)} I_2$$



$$\frac{V_s(s)}{V_c(s)} = \frac{\frac{CRs+1}{s} \cdot \cancel{1/s}}{3CLRs^2 + (3CR^2+1)s + 2R} \cdot \cancel{1/s}$$
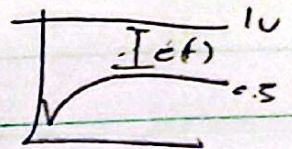
$$= \frac{CRs+1}{3CLRs^2 + (3CR^2+1)s + 2R}$$



$$\frac{CLRs^2 + CR^2s + Ls + R}{(CRs+1)(Ls+R)} = \frac{CLRs^2 + (CR^2+L)s + R}{3CLRs^2 + (3CR^2+1)s + 2R}$$

(1)

$$\zeta(t) = \frac{R}{2R} = \frac{1}{2}$$

$C = 300 \mu F$   
 $E = 15 \text{ V}$   
 $R = 1k$

1702 4~6

$$\frac{1}{\sqrt{2RC}} \rightarrow \text{Frecuencia Angular}$$

$$f_A = \frac{1}{\sqrt{(15 \times 10^{-6})(220 \times 10^3)}} = 17407.7656$$

Frecuencia en Hz  $\rightarrow F = \frac{\omega}{2\pi} \rightarrow 1.5708$

4 fotos cerrada y Abierta  $F = \frac{17407.7656}{2\pi} = 2.7 \text{ kHz}$

↓  
 Señal Junta      ↓  
                          Señal Separada